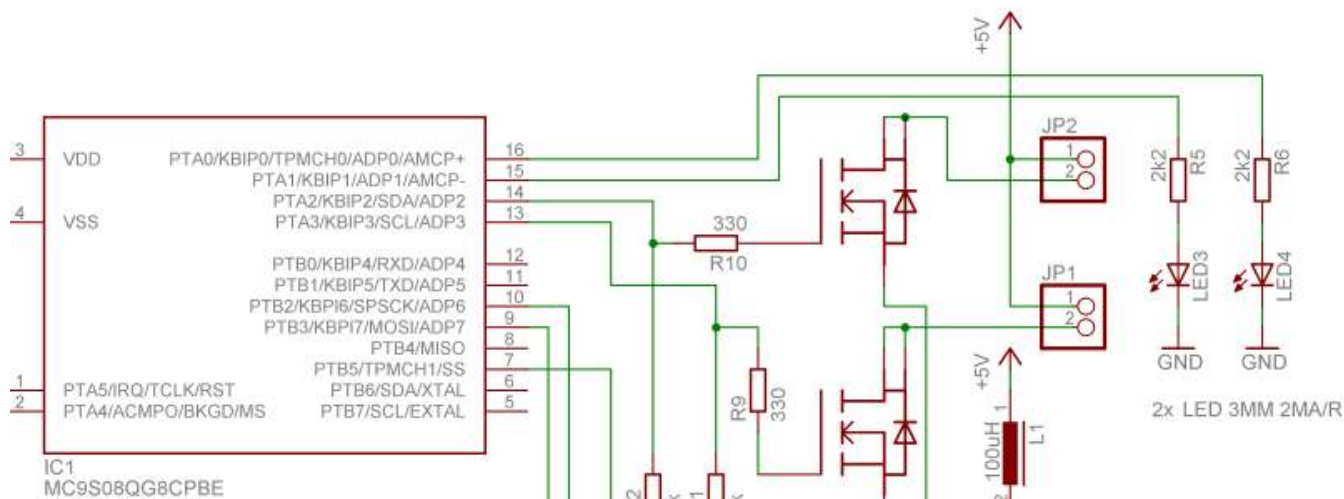


Test pro téma Komunikace MCU s okolím

K obrázku 1:


1. Na kterém pinu je zapojena LED4? (uvedte port i pin)?
2. Jakou logickou úroveň je potřeba nastavit na pinu 1 portu A, aby se rozsvítila LED3 ?



Obrázek 1

K obrázku 2:

3. Jak se jmenuje pin, na kterém je připojeno tlačítko?
4. Jakou hodnotu přečteme pro příslušný pin, pokud bude tlačítko stisknuto?

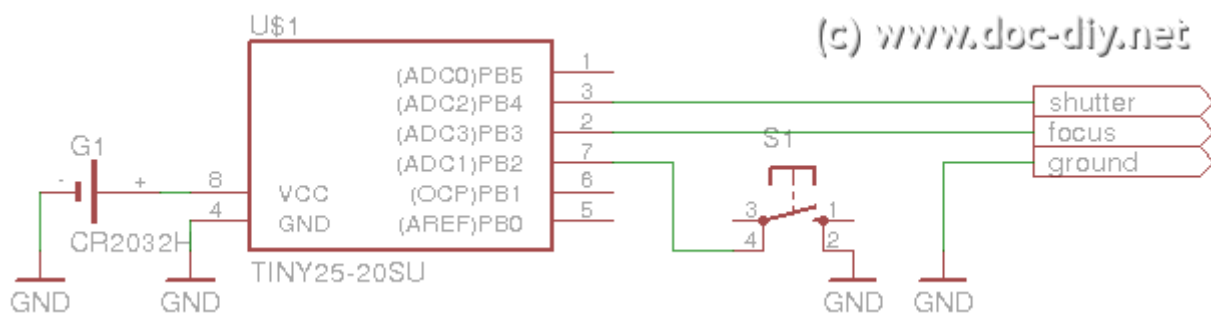

Obrázek 2